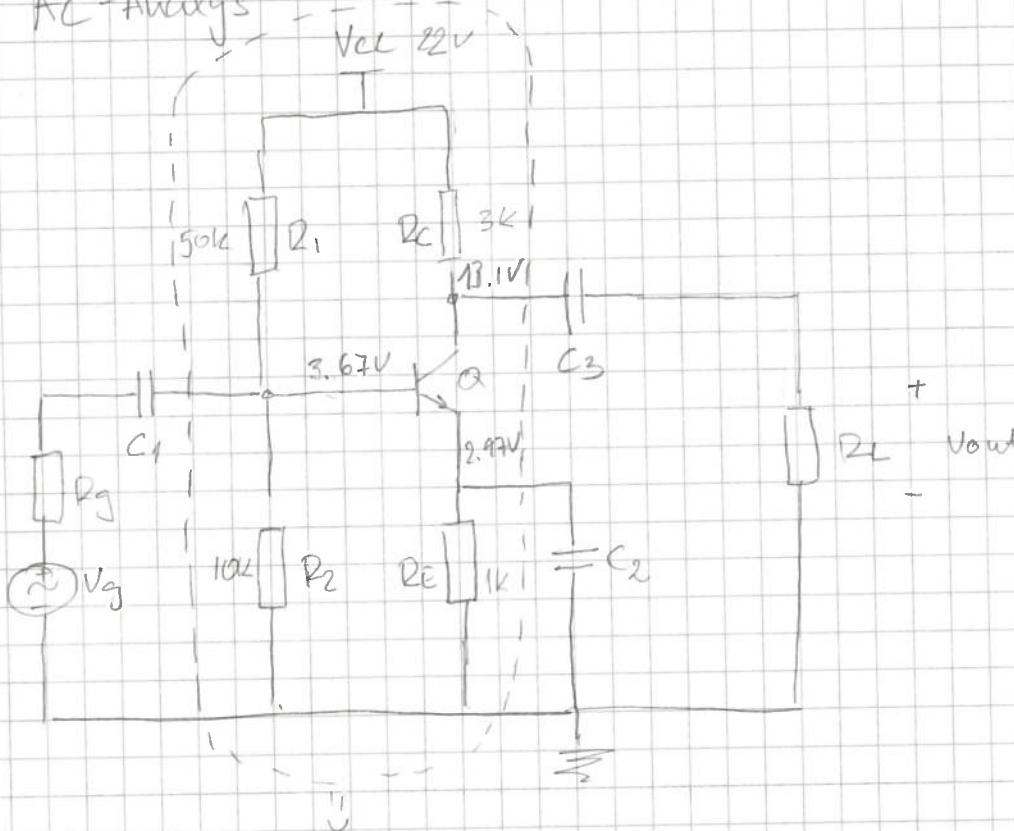


AC-Analysis



DC biasing

$$I_C \approx I_E = 2.97 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 10.13 \text{ V}$$

Active region

C_1 = 1kΩ blockier DC signal

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$\rightarrow \infty$ Reaktanz
 \swarrow
DC = 0


AC (at high enough f)

$$X_C \rightarrow 0$$

C_1 = blir kortsluttet


$$V_C = V_C + V_C$$

AC+DC DC AC

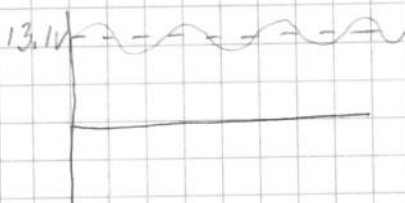


$$V_B = V_B + V_B$$

\swarrow DC AC

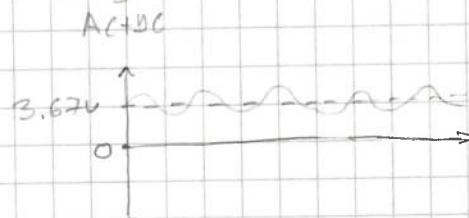

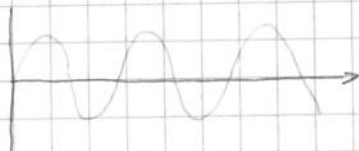V_{out} (only from collector voltage)
DC blockeras i C_3



DC analysis

- 1) short AC voltage sources
- 2) Replace all capacitors with opens


$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow \infty$$

- 3) Find Q point (operations point)


AC Analysis

- 1) short DC voltage source
- 2) Replace all capacitors with shorts
- 3) Simplify circuit \rightarrow combine resistors, replace transistor with model
- 4) Find the amplifier parameters


AC Analysis

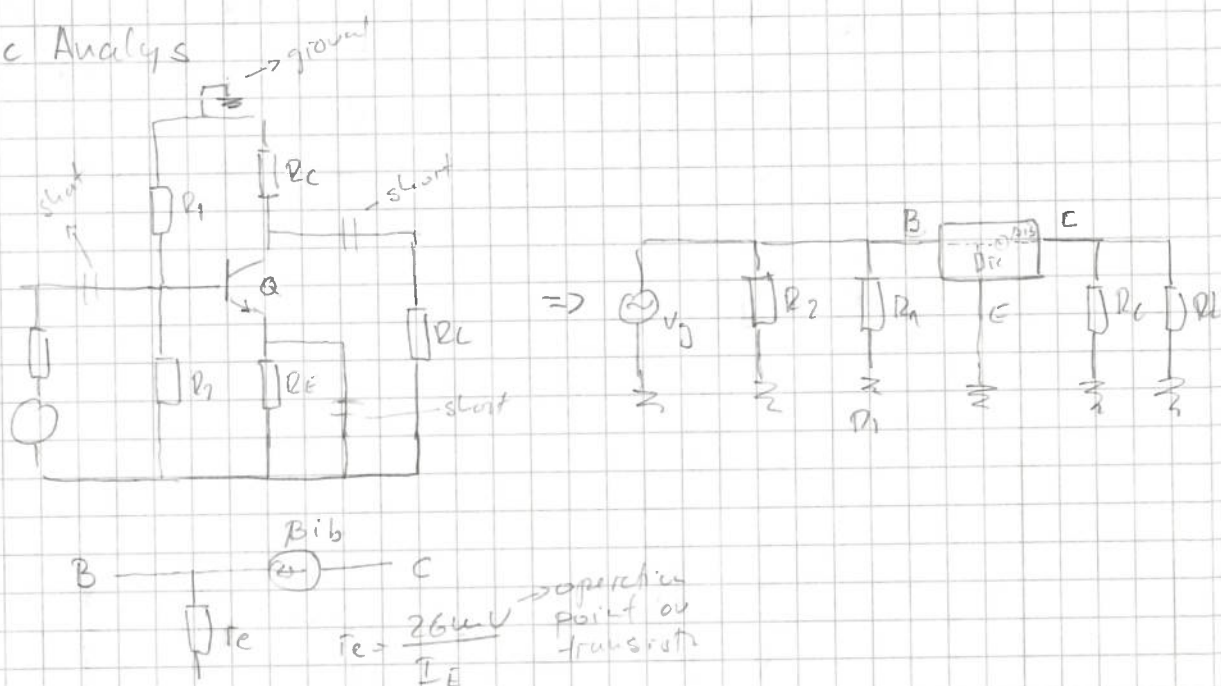

Common Collector Amplifier

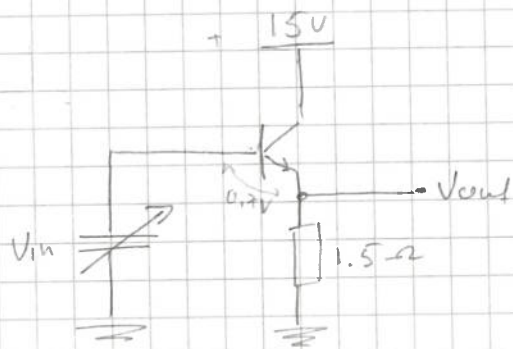

V_{in}	V_{out}
0	0
0.5	0
1	0.3
1.5	0.8
2.0	1.3
5.0	4.3
8.0	7.3

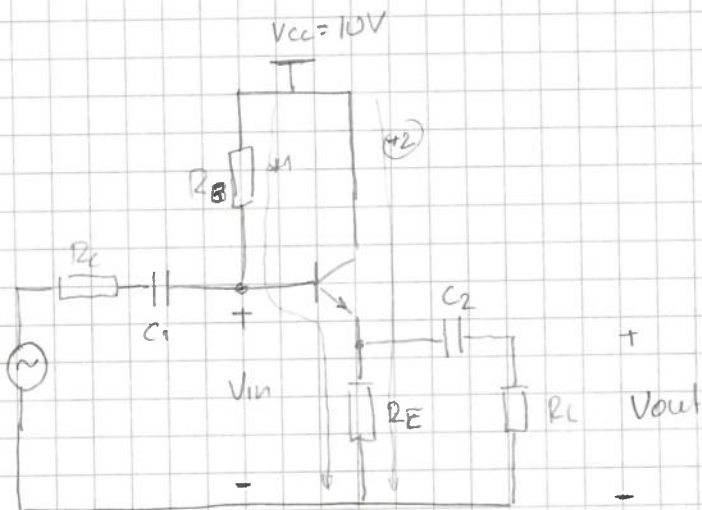

DC Analysis


$$I_B, I_C, I_{CE}, I_E$$

$$*1) V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0V$$


$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$*2) V_{CC} - V_{CE} - I_E R_E = 0$$

AC Analysis

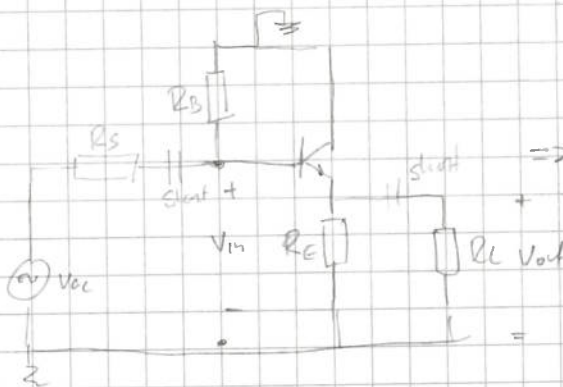

Small Signal Model

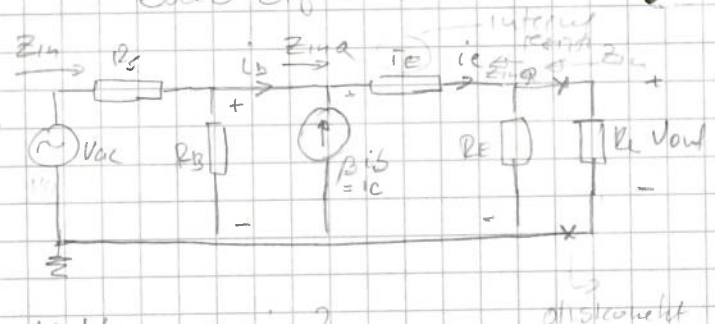

Voltage gain?

$$\text{low distorction} \Rightarrow A_{voc} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{i_e R_E}{i_e (r_e + R_E)} = \frac{R_E}{r_e + R_E}$$

$$\text{low distorction} \Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{i_e (R_E // R_L)}{i_e (r_e + R_E // R_L)} = \frac{R_E // R_L}{r_e + R_E // R_L}$$

Input Impedance

$$Z_{in} = R_B // Z_{inQ}$$

$$Z_{inQ} = \frac{V_{in}}{i_{in}} = \frac{i_e(r_e + R_E // R_L)}{i_b} = \frac{(\beta+1)i_b(r_e + R_E // R_L)}{i_b} \\ i_c = (\beta+1)i_b \quad = (\beta+1)(r_e + R_E // R_L)$$

$$Z_{in} = R_B // (\beta+1)(r_e + R_E // R_L)$$

$$Z_{out} = R_E // Z_{outQ}$$

$$Z_{outQ} = r_e + Z_{outb}$$

$$Z_{outb} = \frac{V_b}{i_e} = \frac{i_b(r_e // R_B)}{i_c} = \frac{i_b(R_S // R_B)}{(\beta+1)i_b} = \frac{R_S // R_B}{\beta+1}$$

$$Z_{out} = R_E // \left(r_e + \frac{R_S // R_B}{\beta+1} \right)$$

General: Z_{in} High
 Z_{out} Low
 $A_v \approx$