
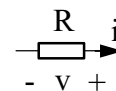


Diagnosuppgifter Elektronik Ht05

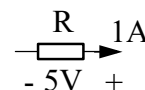
1.1 a) Kan detta vara en resistor? Motivera!




b) Kan detta vara en resistor? Motivera!




1.2 Vad är spänningen v ? Motivera!

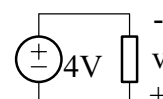

1.3 Vad är spänningen v ? Motivera!

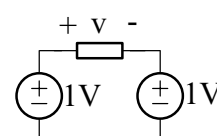


1.4 Vad är spänningen v ? Motivera!

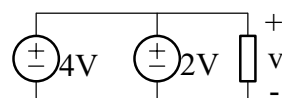


1.5 a) Är kretsen ok? Motivera!

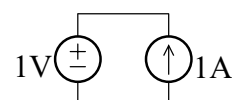b) Vilken källa förbrukar effekt och vilken källa levererar effekt?




1.6 a) Är spänningen den samma över de båda resistorerna?

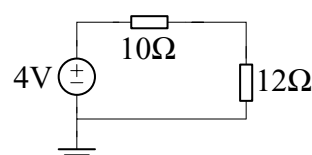b) Är strömmen den samma i de båda resistorerna?




1.7 Bestäm I_1 och I_2

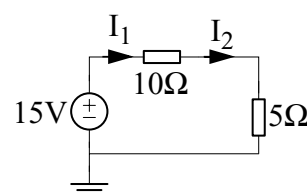


1.8 Antag att $R_3 = 2R_2$.

a) Är spänningen den samma över de båda resistorerna R_2 och R_3 ?

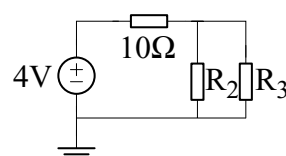b) Är strömmen den samma i de båda resistorerna R_2 och R_3 ?





1.9 Vilka påståenden är sanna?

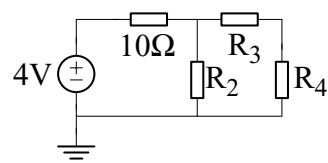


- a) Strömmen i R_2 är lika stor som strömmen i R_4 om resistorerna R_2 och R_4 är lika
- b) Om R_3 och R_4 byter plats förändras strömmen genom dem
- c) Om R_3 och R_4 byter plats förändras spänningen över respektive resistor.

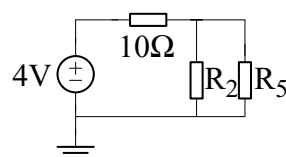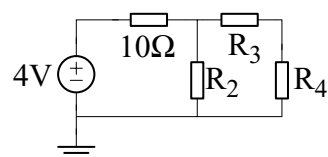1.10 I figuren är resistorerna R_3 och R_4 ersatta med ersättningsresistorn $R_5 = R_3 + R_4$. Vilka påståenden är sanna?



- a) Strömmen i R_2 är den samma i figuren till vänster och i figuren till höger
- b) Strömmen uttagen från källan är större i den högra figuren
- c) Spänningen över R_2 förblir den samma i de båda fallen
- d) Spänningen över R_4 är den samma som spänningen över R_5

1.11 Bestäm strömmarna i_1 , i_2 och i_3

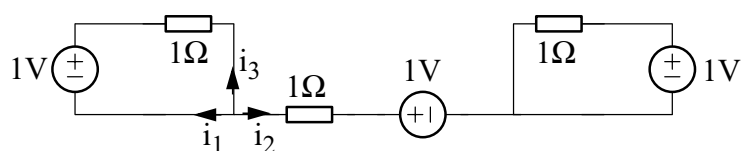

1.12 a) Vilken är störst v_1 , v_2 eller v_3

b) Vilken är störst i_1 , i_2 eller i_3

